
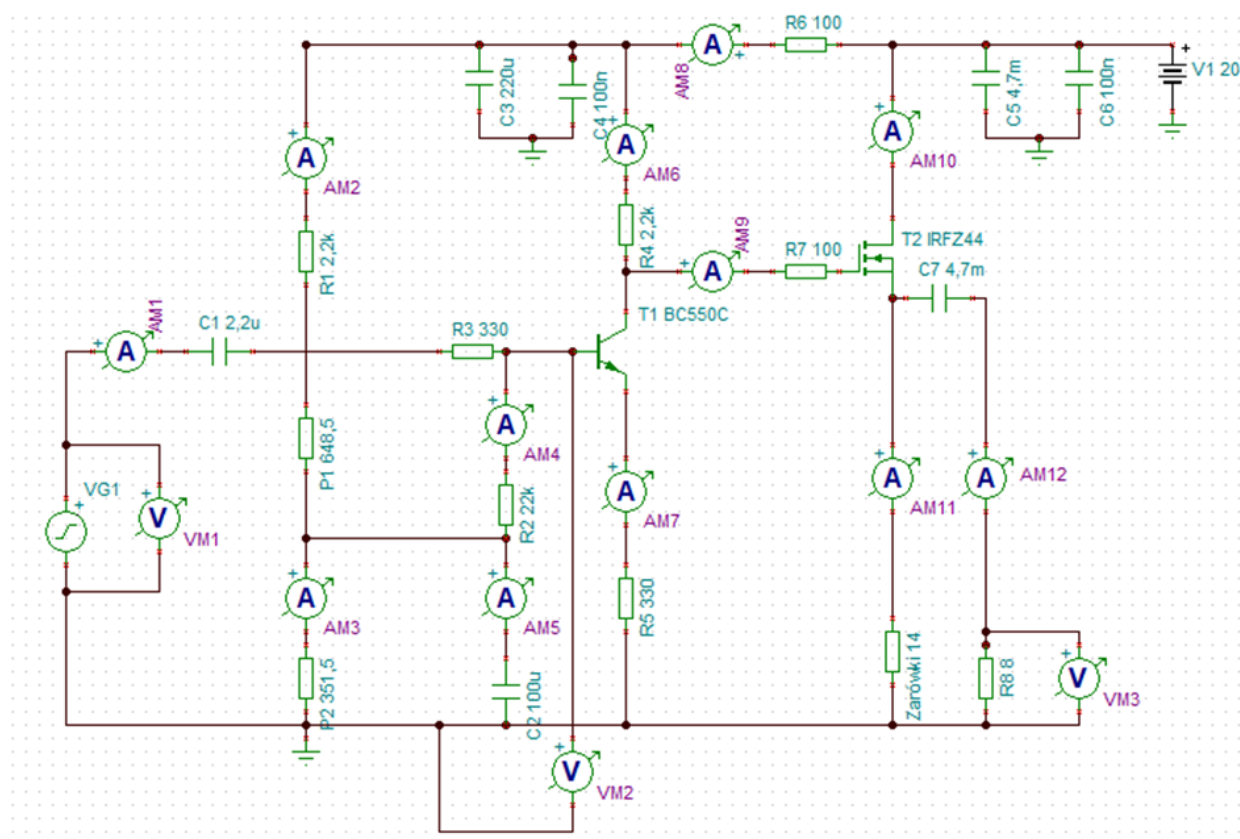


Schemat układu:

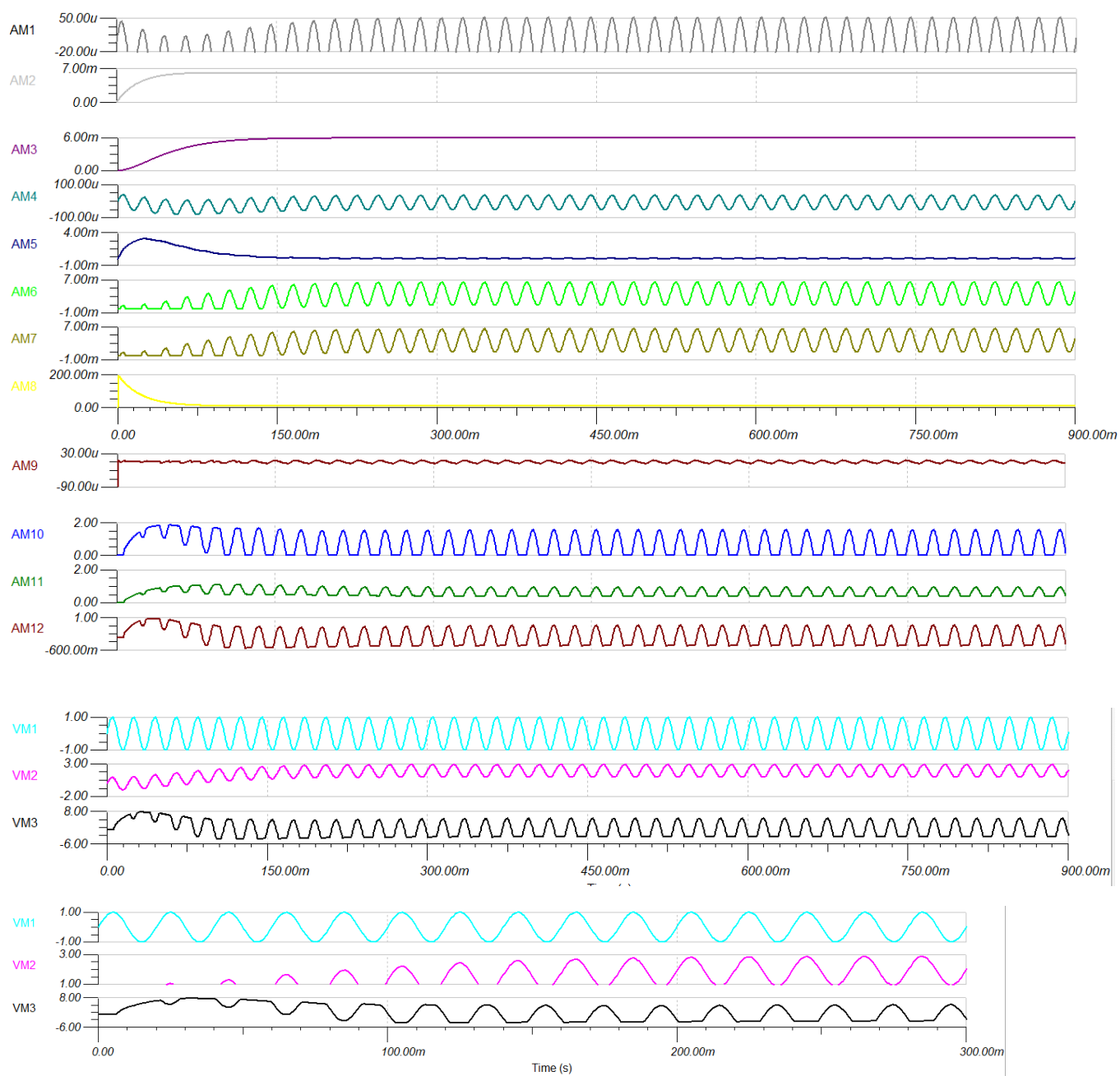

Badania symulacyjne:




Przebiegi z oscyloskopu:


Baza:




Źródło:

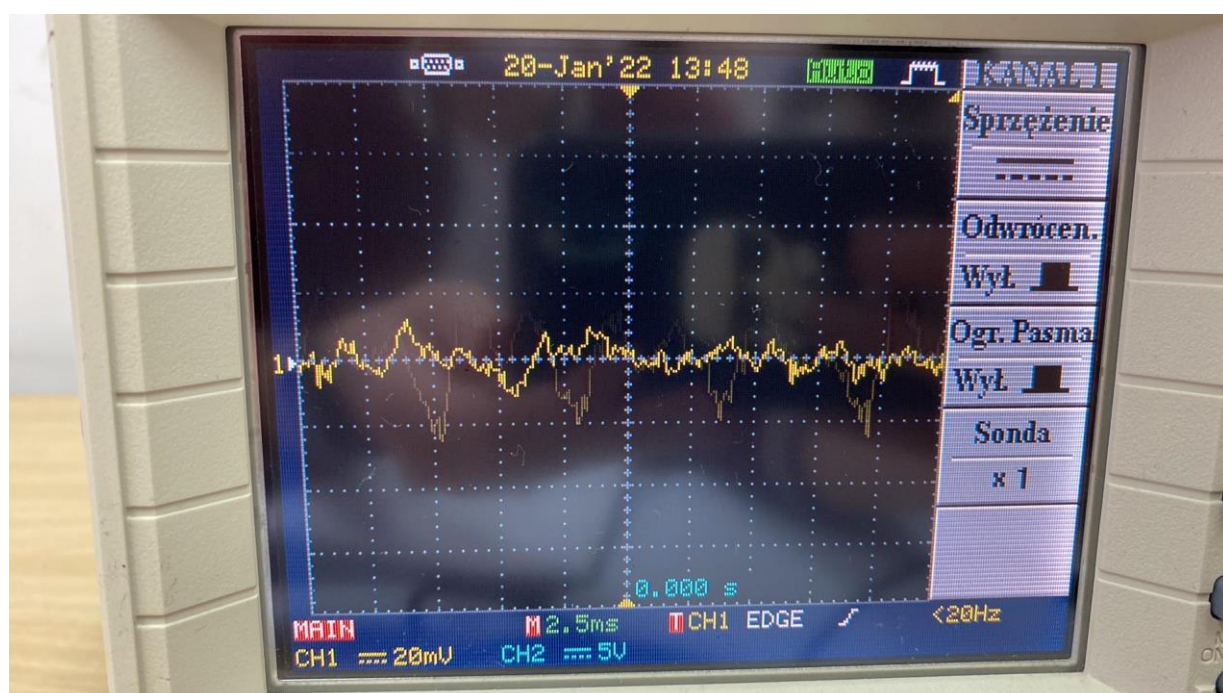

Emiter - bipolarny:

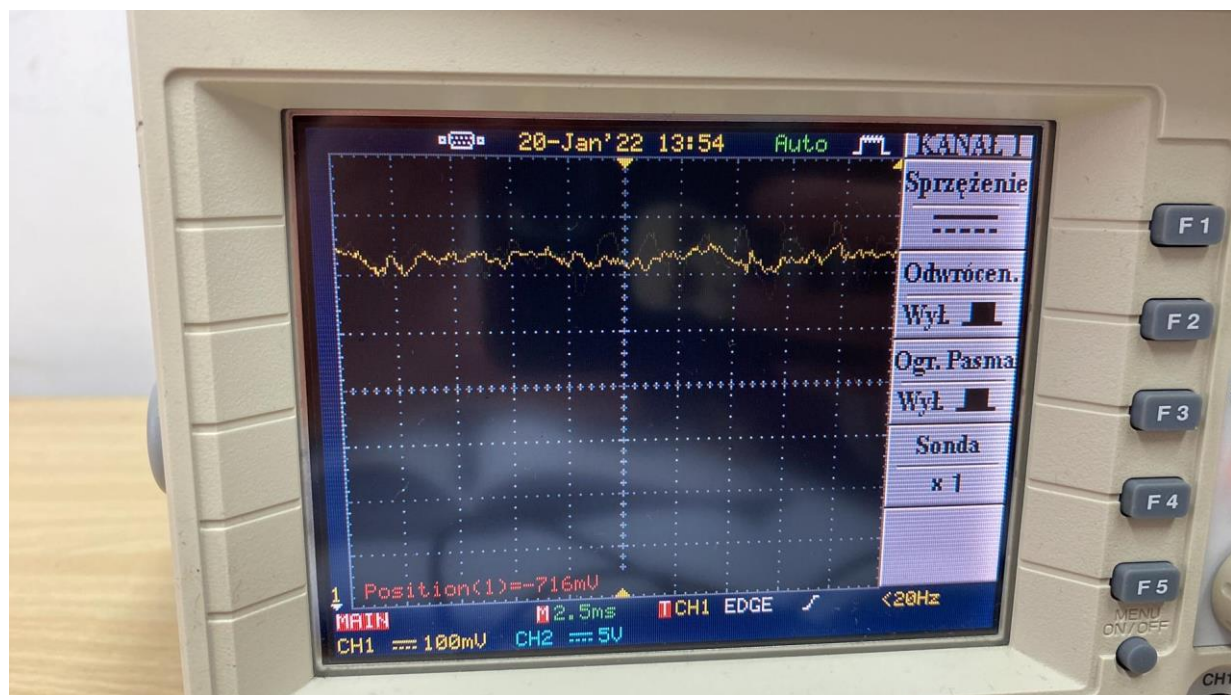

Kolektor – bipolarny:

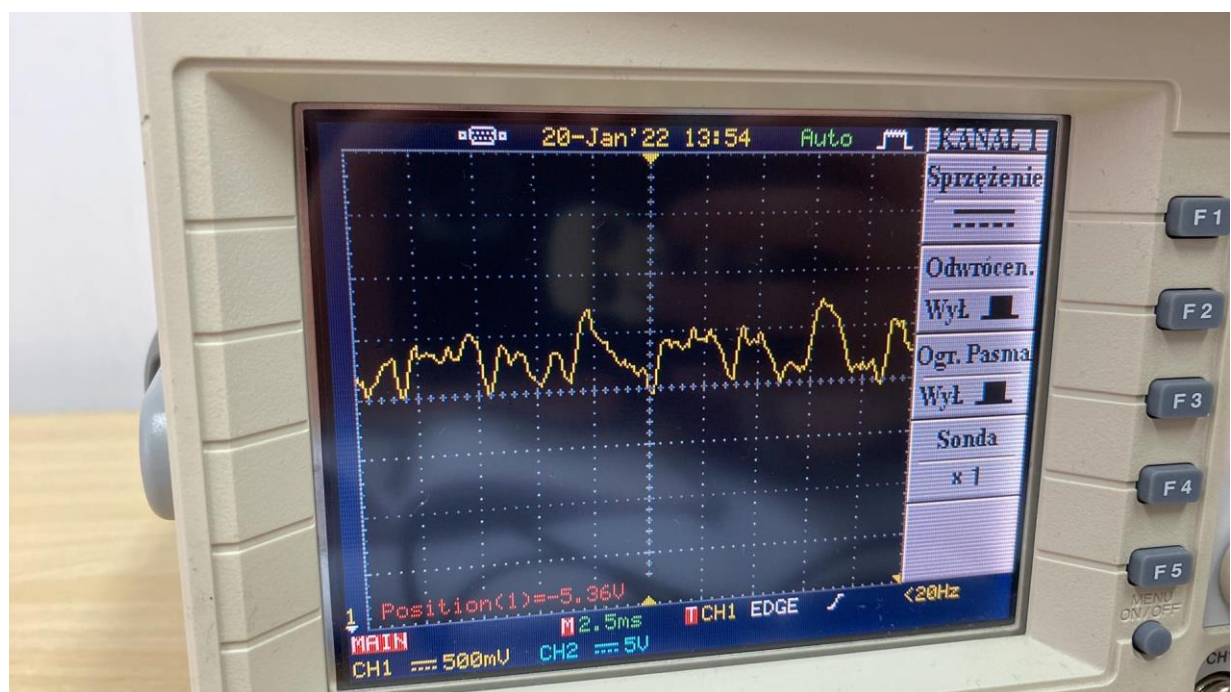


Baza IRFZ44:




Dren mosfet:




Źródło - mosfet:

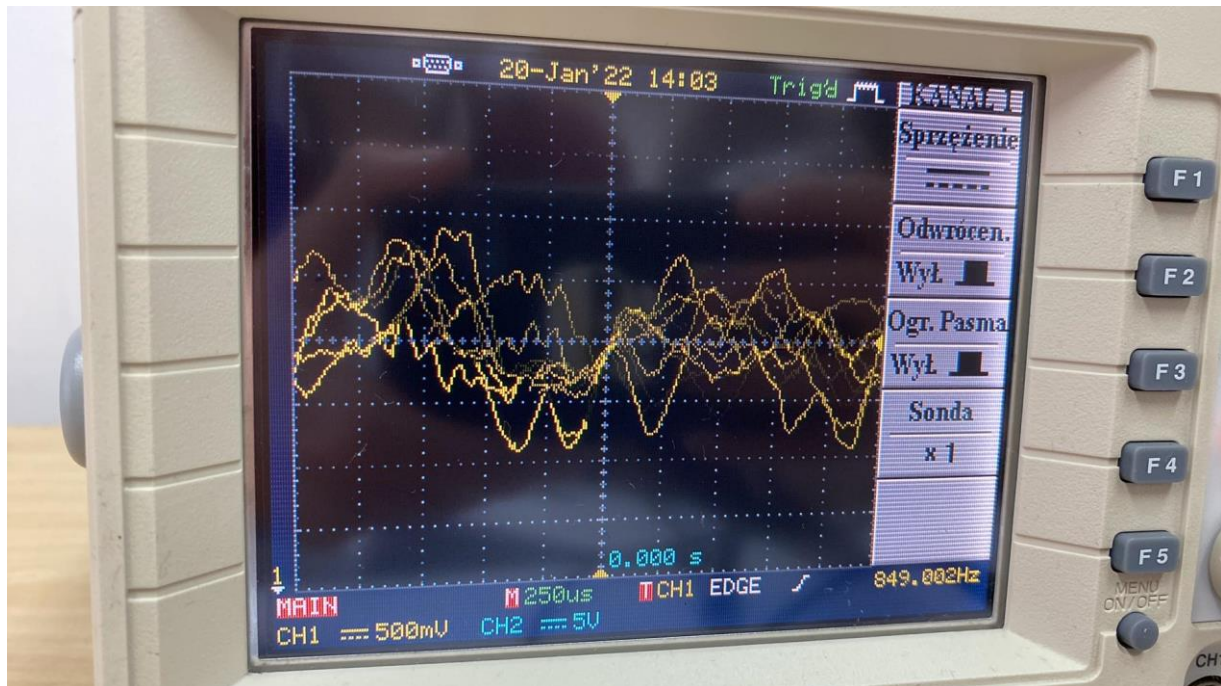


Głośnik:

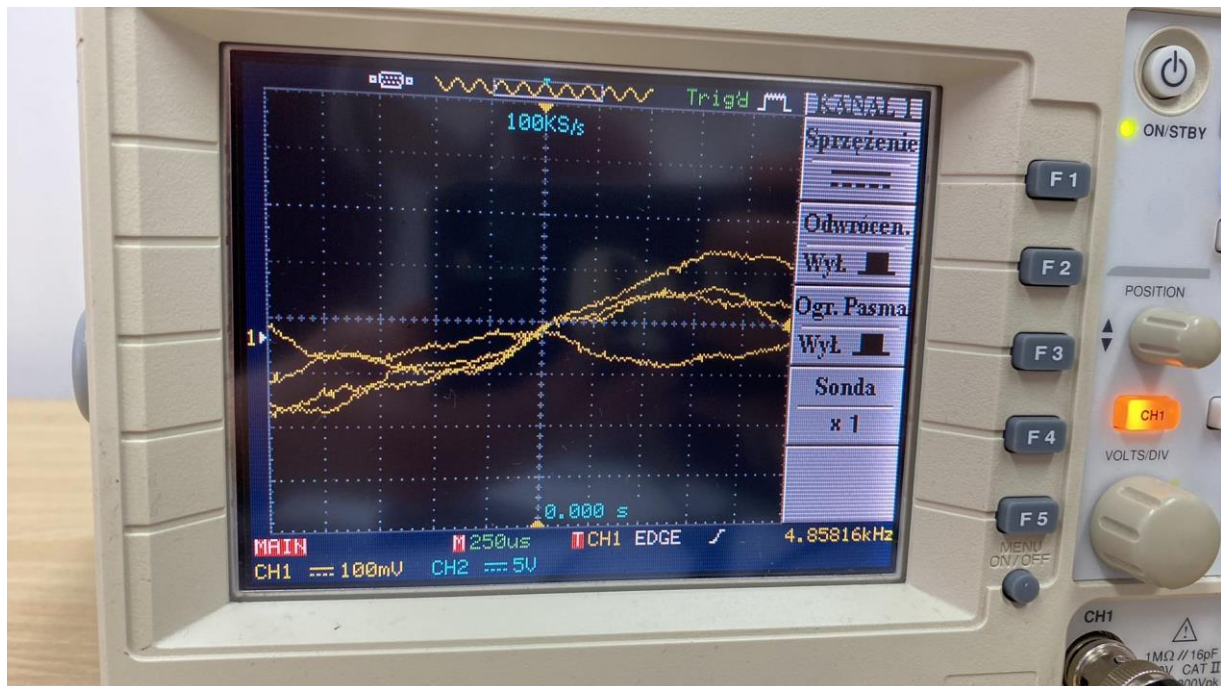

Żarówka 1 pomiar:

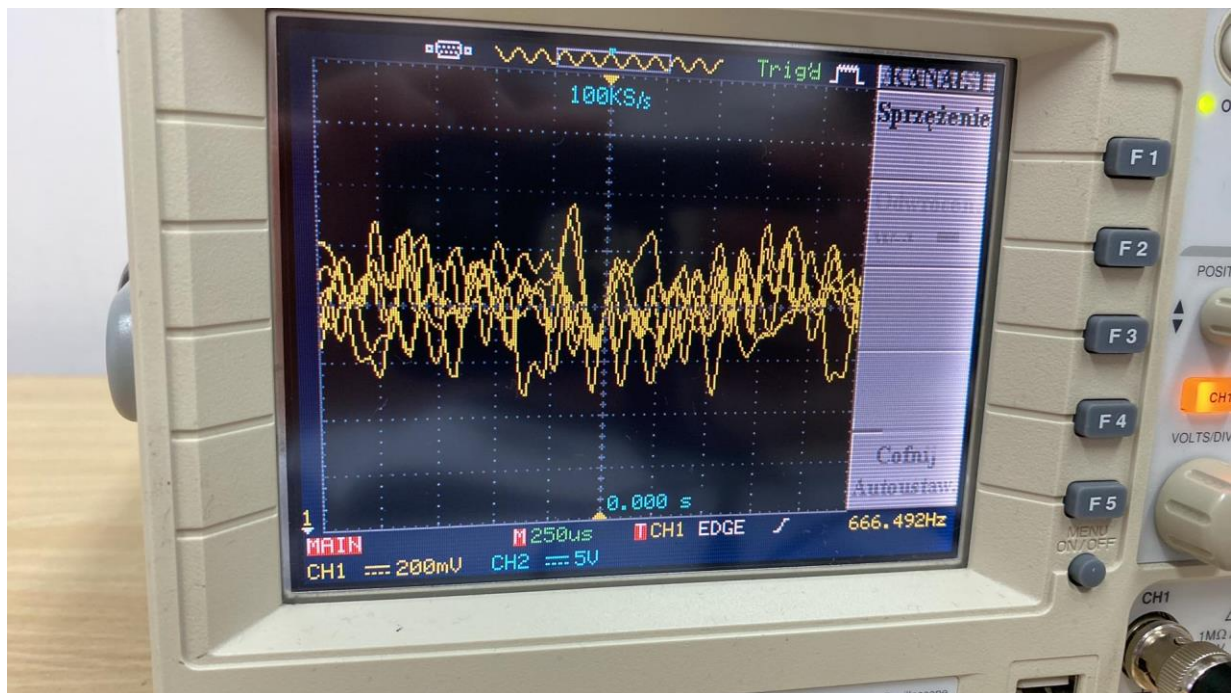

Żarówka 2 pomiar:

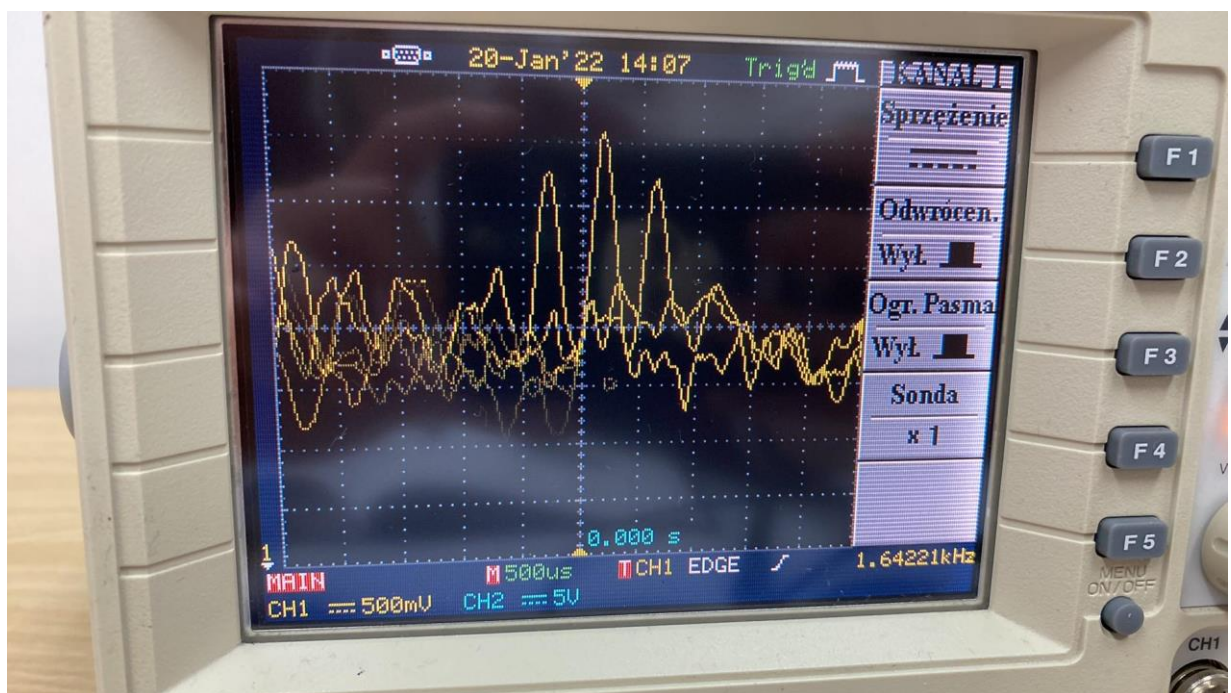

Wyjście - głośnik:

